

# 微机原理与接口技术

## 第十章 并行接口

# 第10章 并行接口

- 教学重点
  - 8255A的工作方式和编程
  - 8255A的应用
  - 简易键盘的扫描程序
  - LED数码管的多位显示


# 并行数据传输方式

- 以计算机的字长，通常是8位、16位或32位为传输单位，一次传送一个字长的数据
- 适合于外部设备与微机之间进行近距离、大量和快速的信息交换
  - 例如：微机与并行接口打印机、磁盘驱动器
- 微机系统中最基本的信息交换方法
  - 例如：系统板上各部件之间，接口电路板上各部件之间

# 10.1 并行接口电路8255A

- 具有多种功能的可编程并行接口电路芯片
  - 最基本的接口电路：三态缓冲器和锁存器
  - 与CPU间、与外设间的接口电路：状态寄存器和控制寄存器
  - 还有端口的译码和控制电路、中断控制电路
- 分3个端口，共24个外设引脚
- 共三种输入输出工作方式

## 10.1.1 8255A的内部结构和引脚

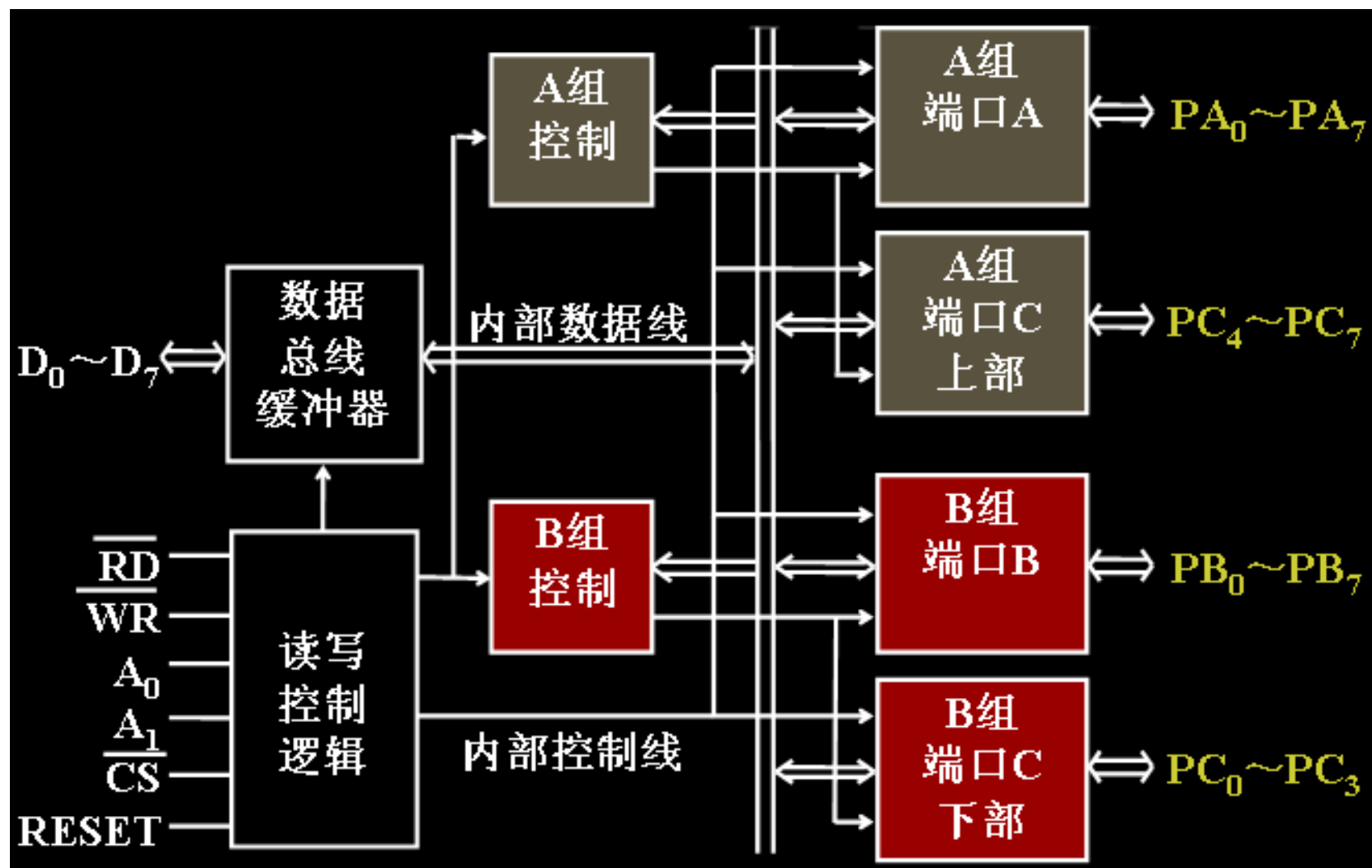

# 1. 外设数据端口

- 端口A： PA0～PA7
  - A组，支持工作方式0、1、2
- 端口B： PB0～PB7
  - B组，支持工作方式0、1
- 端口C： PC0～PC7
  - 仅支持工作方式0
  - A组控制高4位PC4～PC7
  - B组控制低4位PC0～PC3

# 1. 外设数据端口

- **端口A: PA0~PA7**
  - 常作数据端口，功能最强大
- **端口B: PB0~PB7**
  - 常作数据端口
- **端口C: PC0~PC7**
  - 可作数据、状态和控制端口
  - 分两个**4**位，每位可独立操作
  - 控制最灵活，最难掌握

## 2. 与处理器接口

- D<sub>0</sub> ~ D<sub>7</sub>数据线
- RD\*读信号
- CS\*片选信号

A<sub>0</sub> ~ A<sub>1</sub>地址线

WR\*写信号

RESET复位信号


CS* A1 A0	I/O地址	读操作RD*	写操作WR*
0 0 0	60H	读端口A	写端口A
0 0 1	61H	读端口B	写端口B
0 1 0	62H	读端口C	写端口C
0 1 1	63H	非法	写控制字



## 10.1.2 8255A的工作方式


- **方式0：**基本输入输出方式
  - 适用于无条件传送和查询方式的接口电路
- **方式1：**选通输入输出方式
  - 适用于查询和中断方式的接口电路
- **方式2：**双向选通传送方式
  - 适用于与双向传送数据的外设
  - 适用于查询和中断方式的接口电路

# 方式0输入时序

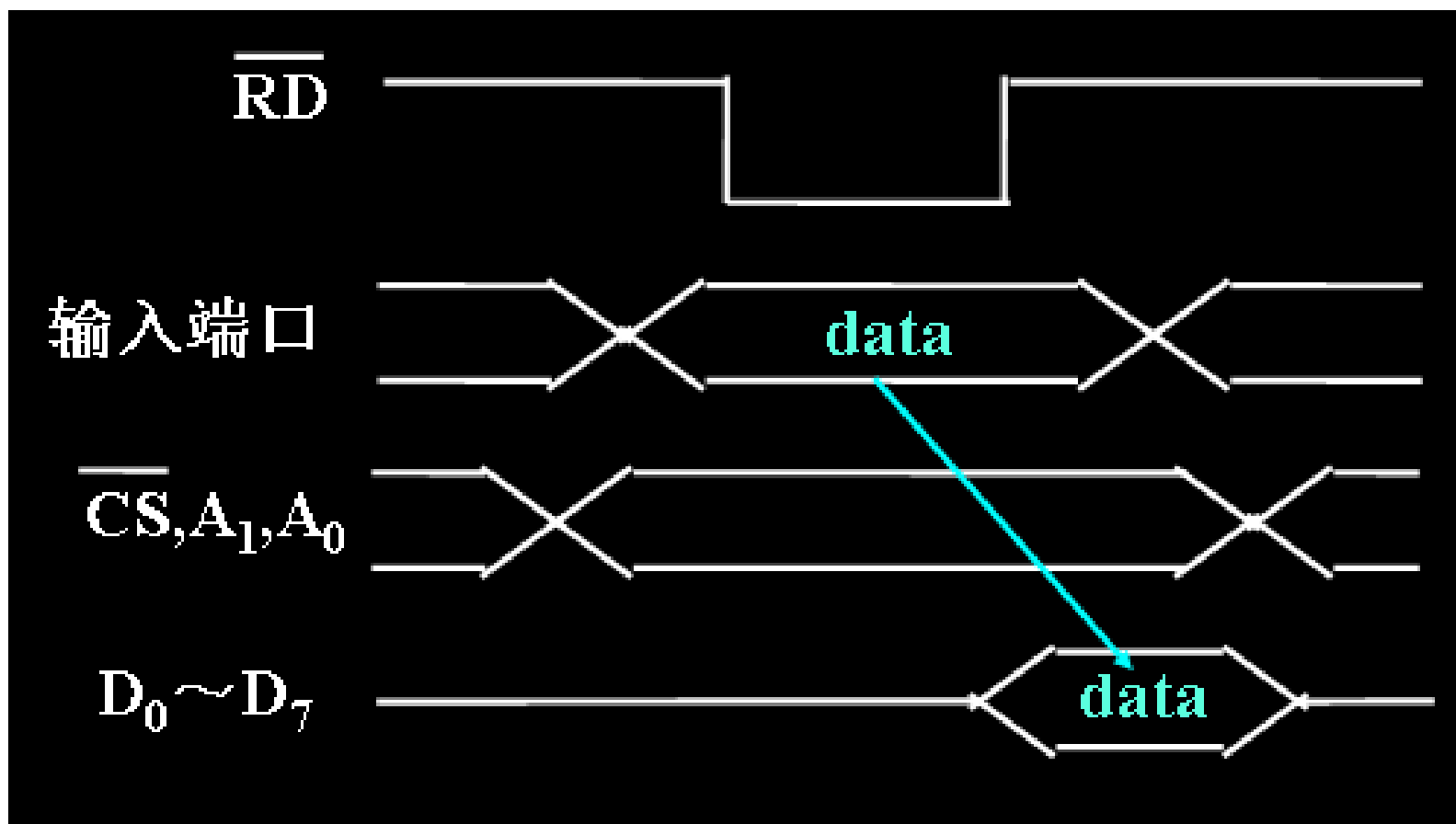


请体会这里8255A的数据缓冲作用

# 方式0输出时序

 

8255A对CPU通过它输出给外设的数据进行锁存

# 方式1输入引脚：A端口

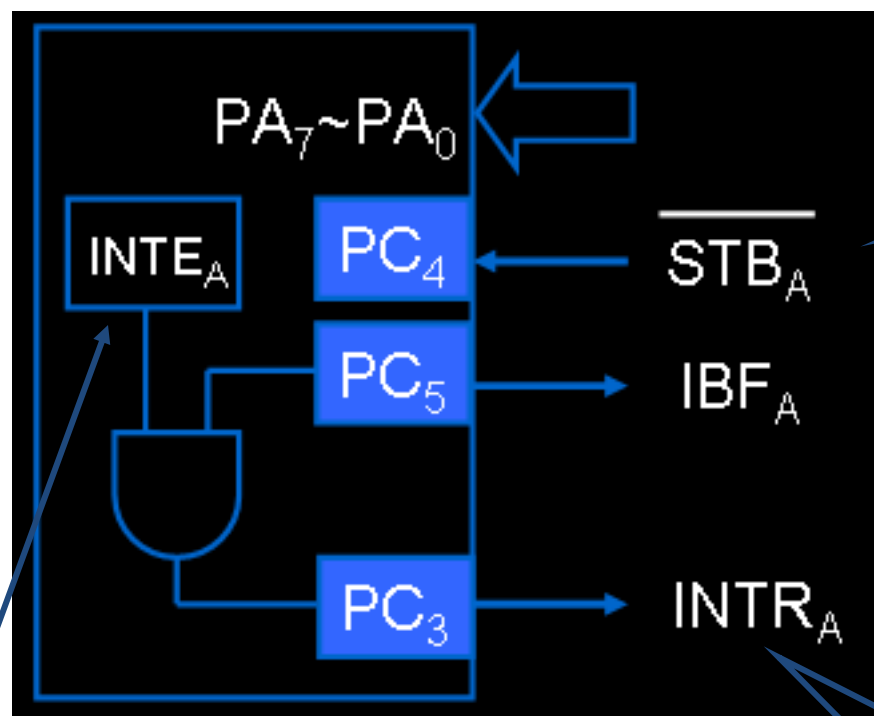


数据选通信号  
表示外设已经准备好数据

输入缓冲器满信号  
表示A口已经接收数据

中断请求信号  
请求CPU接收数据

中断允许触发器

# 方式1输入引脚：B端口

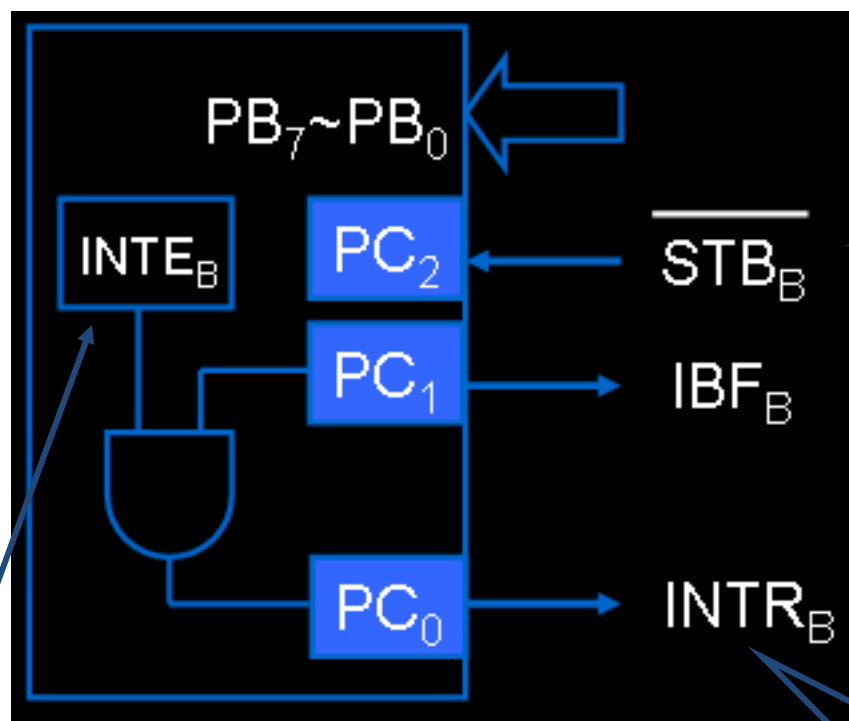

数据选通信号  
表示外设已经准备好数据

输入缓冲器满信号  
表示B口已经接收数据

中断请求信号  
请求CPU接收数据

中断允许触发器

# 方式1输入联络信号

- 方式1需借用端口C用做联络信号
- 同时还具有中断请求和屏蔽功能
- STB\*——选通信号，低电平有效
  - 由外设提供的输入信号，当其有效时，将输入设备送来的数据锁存至8255A的输入锁存器

# 方式1输入联络信号


- IBF——输入缓冲器满信号，高电平有效
  - 8255A输出的联络信号。当其有效时，表示数据已锁存在输入锁存器
- INTR——中断请求信号，高电平有效
  - 8255A输出的信号，可用于向CPU提出中断请求，要求CPU读取外设数据

# 方式1输入联络信号

- **STB\***和**IBF**是外设和**8255A**间的一对应答联络信号，其目的在于完成可靠的数据输入




# 方式1输入时序

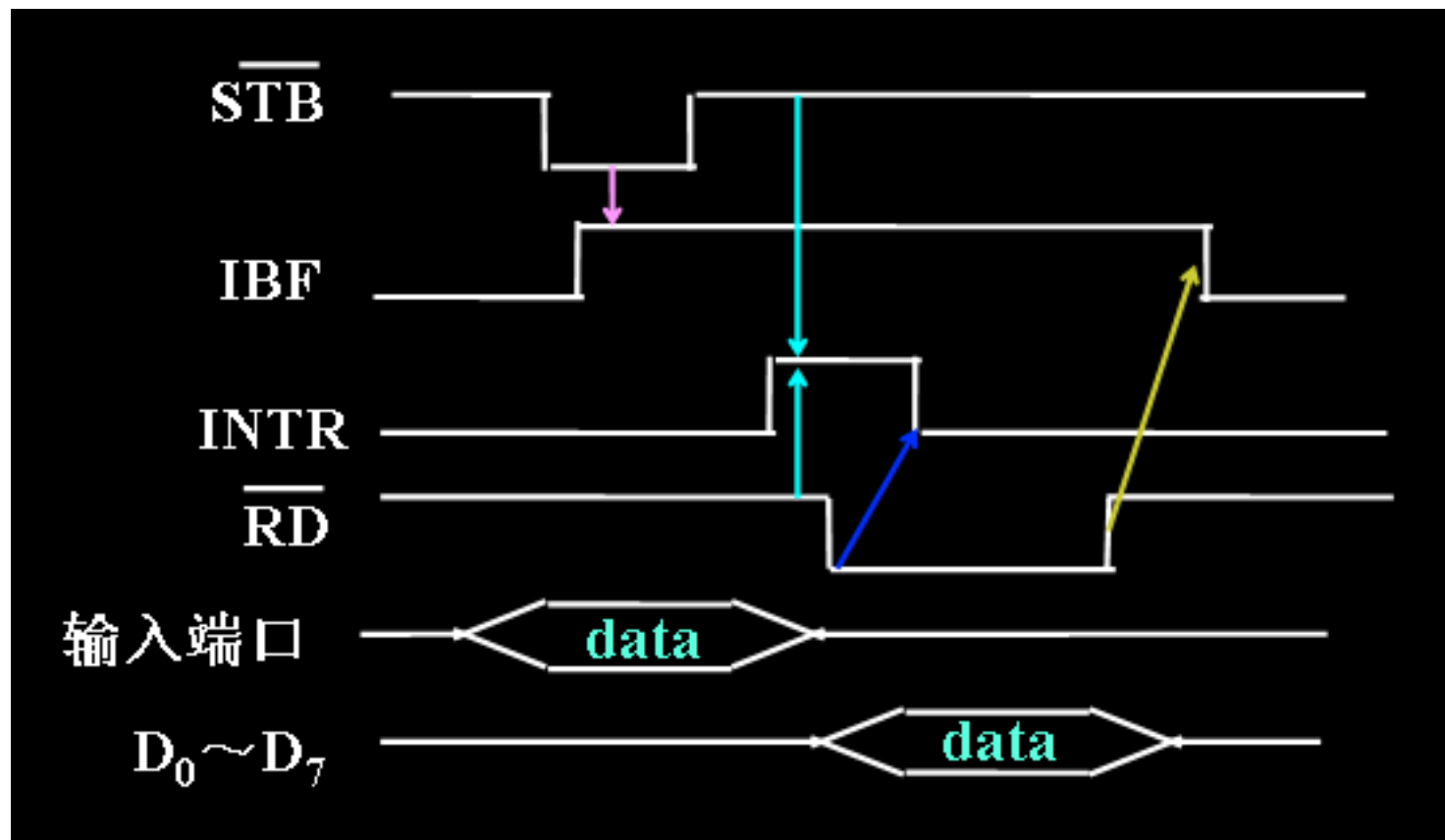

# 方式1中断控制

- 8255A的中断由中断允许触发器INTE控制
  - 置位允许中断，复位禁止中断
- 对INTE的操作通过写入端口C的对应位实现，INTE触发器对应端口C的位是作应答联络信号的输入信号的哪一位，只要对那一位置位/复位就可以控制INTE触发器
- 选通输入方式下
  - 端口A的INTEA对应PC4
  - 端口B的INTEB对应PC2

# 方式1输出引脚：A端口

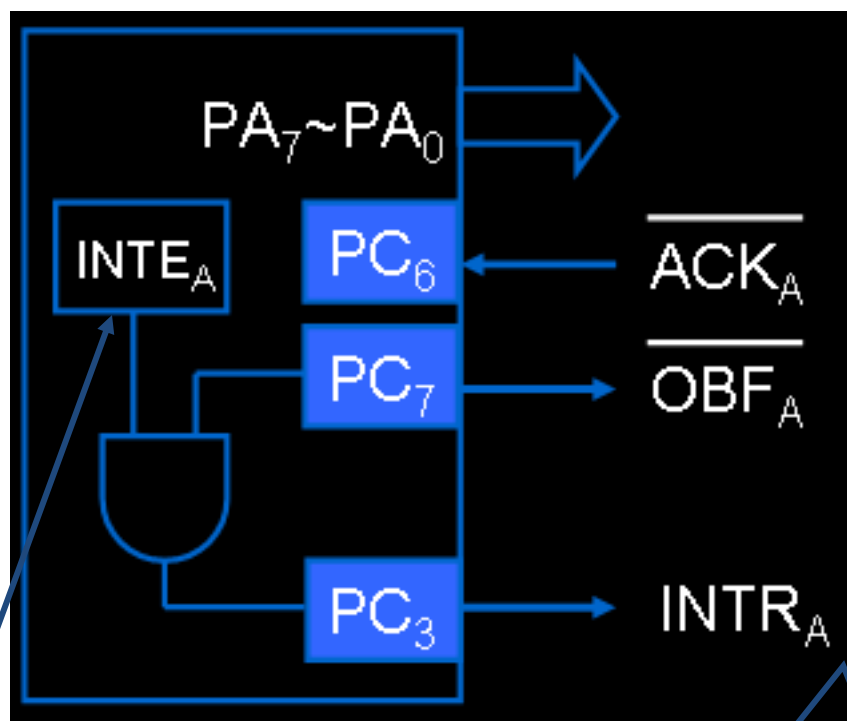


外设响应信号  
表示外设已经接收到数据

输出缓冲器满信号  
表示CPU已经输出了数据

中断允许触发器

中断请求信号  
请求CPU再次输出数据

# 方式1输出引脚：B端口

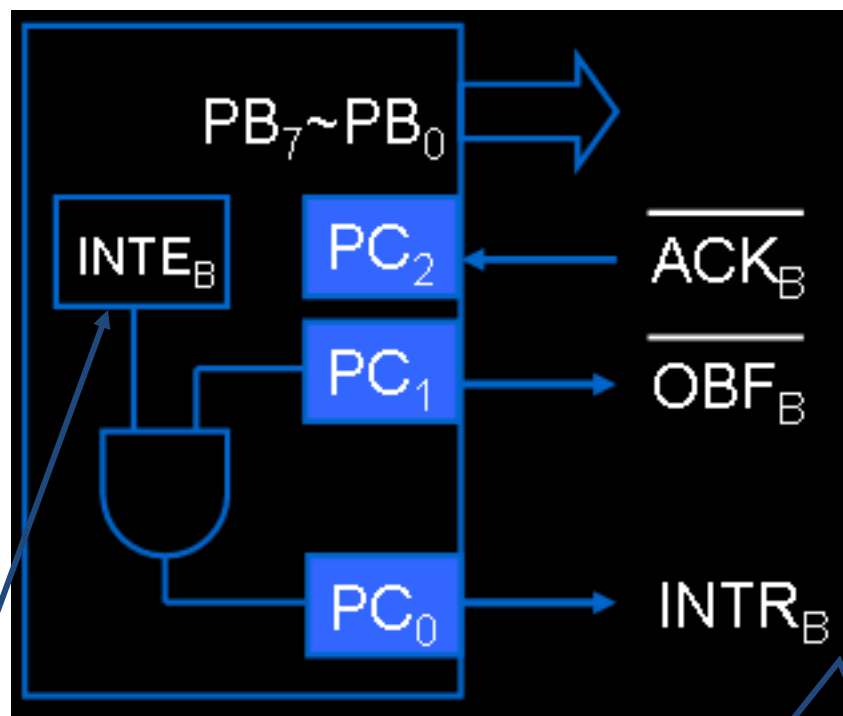

外设响应信号  
表示外设已经接收到数据

输出缓冲器满信号  
表示CPU已经输出了数据

中断允许触发器

中断请求信号  
请求CPU再次输出数据


# 方式1输出联络信号

- OBF\*——输出缓冲器满信号，低有效
  - 8255A输出给外设的一个控制信号，当其有效时，表示CPU已把数据输出给指定的端口，外设可以取走
- ACK\*——响应信号，低有效
  - 外设的响应信号，指示8255A的端口数据已由外设接受
- INTR——中断请求信号，高有效
  - 当输出设备已接受数据后，8255A输出此信号向CPU提出中断请求，要求CPU继续提供数据

# 方式1输出联络信号

- **OBF\***和**ACK\***是外设和**8255A**间的一对应答联络信号，目的在于完成可靠的数据输出
- 端口**A**的**INTEA**对应**PC6**
- 端口**B**的**INTEB**对应**PC2**

# 方式1输出时序

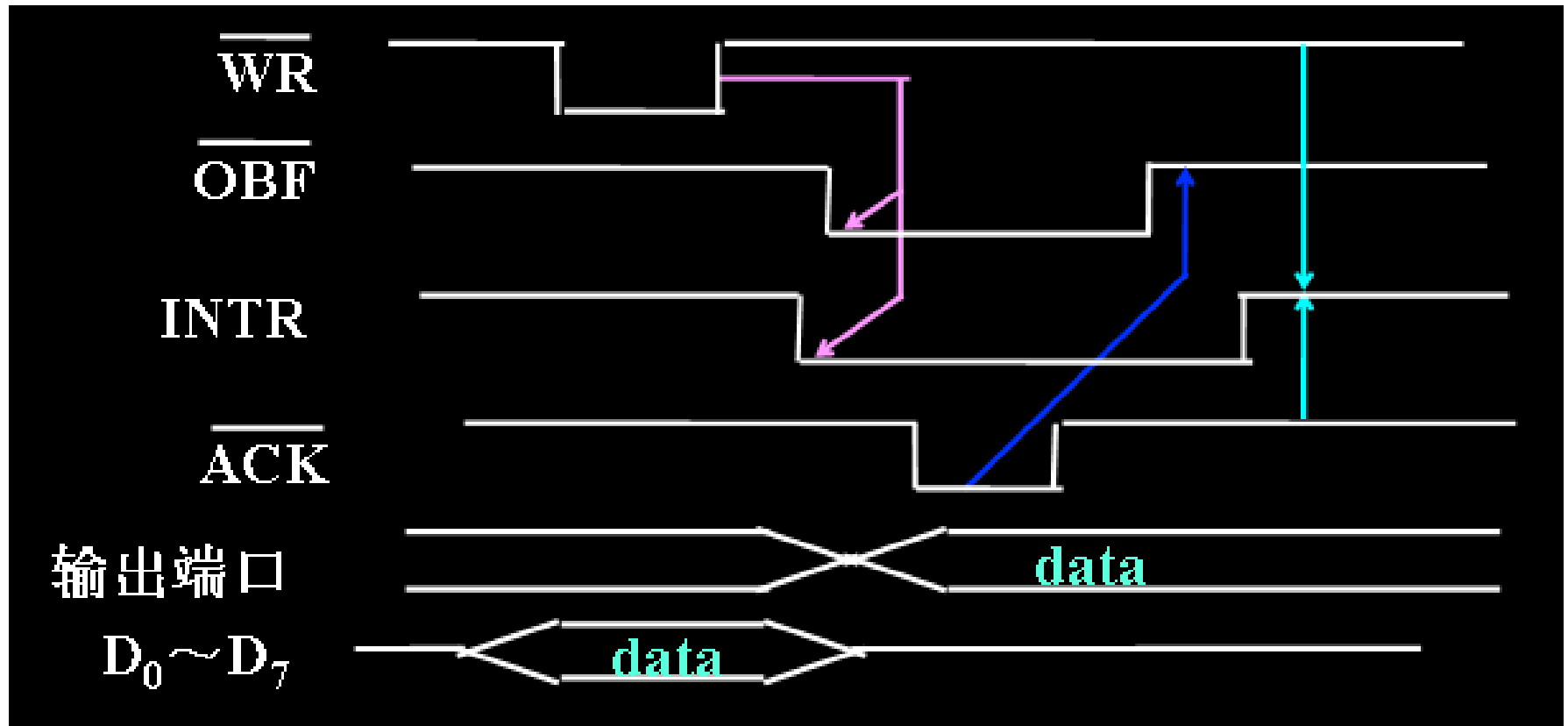

## 方式2双向方式


- 方式2将方式1的选通输入输出功能组合成一个双向数据端口，可以发送数据和接收数据
- 只有端口A可以工作于方式2，需要利用端口C的5个信号线，其作用与方式1相同



## 方式2双向方式

- 方式2的数据输入过程与方式1的输入方式一样
- 方式2的数据输出过程与方式1的输出方式有一点不同：数据输出时8255A不是在OBF\*有效时向外设输出数据，而是在外设提供响应信号ACK\*时才送出数据

## 方式2双向引脚

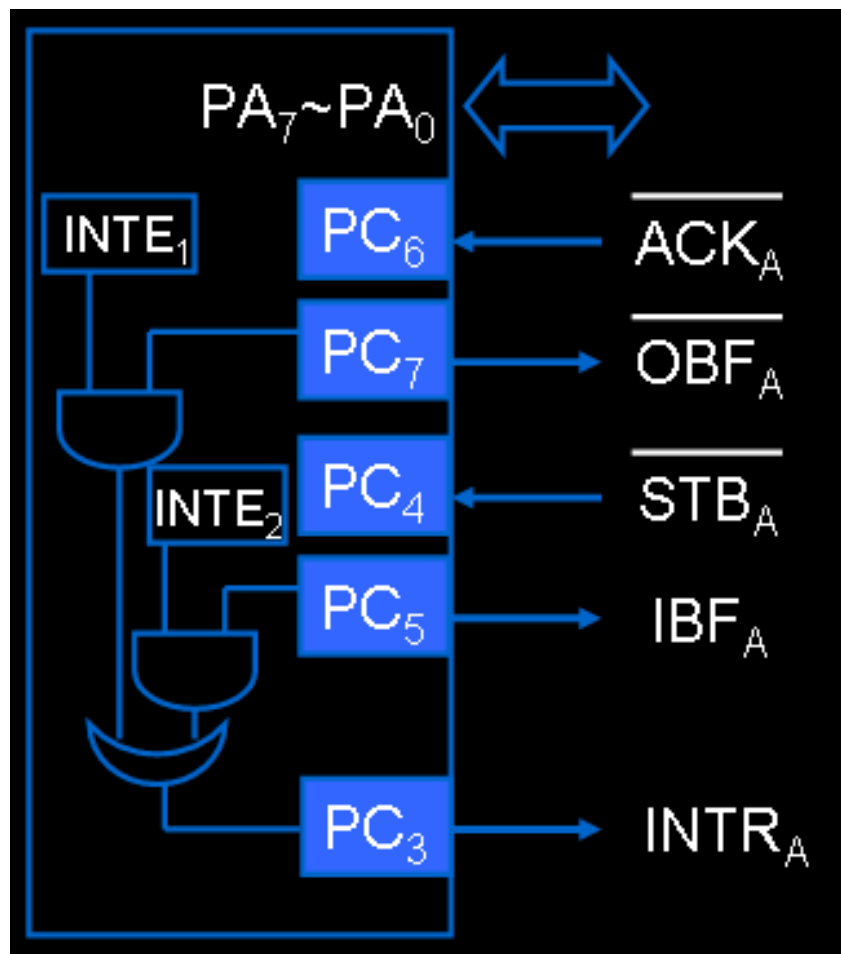


用 $PC_6$ 设置 $INTE_1$ （输出）

用 $PC_4$ 设置 $INTE_2$ （输入）

输入和输出中断通过  
或门输出 $INTR_A$ 信号


## 方式2双向时序

 

## 10.1.3 8255A的编程

- 初始化编程： 一个方式控制字
  - 采用控制I/O地址：  $A1A0=11$
- 工作过程中： 通过数据端口对外设数据进行读写
  - 数据读写利用端口A、B和C的I/O地址，  $A1A0$ 依次等于00、01、10
- IBM PC/XT机上， 端口A、B、C和控制端口的I/O地址为60H、61H、62H和63H

# 1. 写入方式控制字：控制字格式

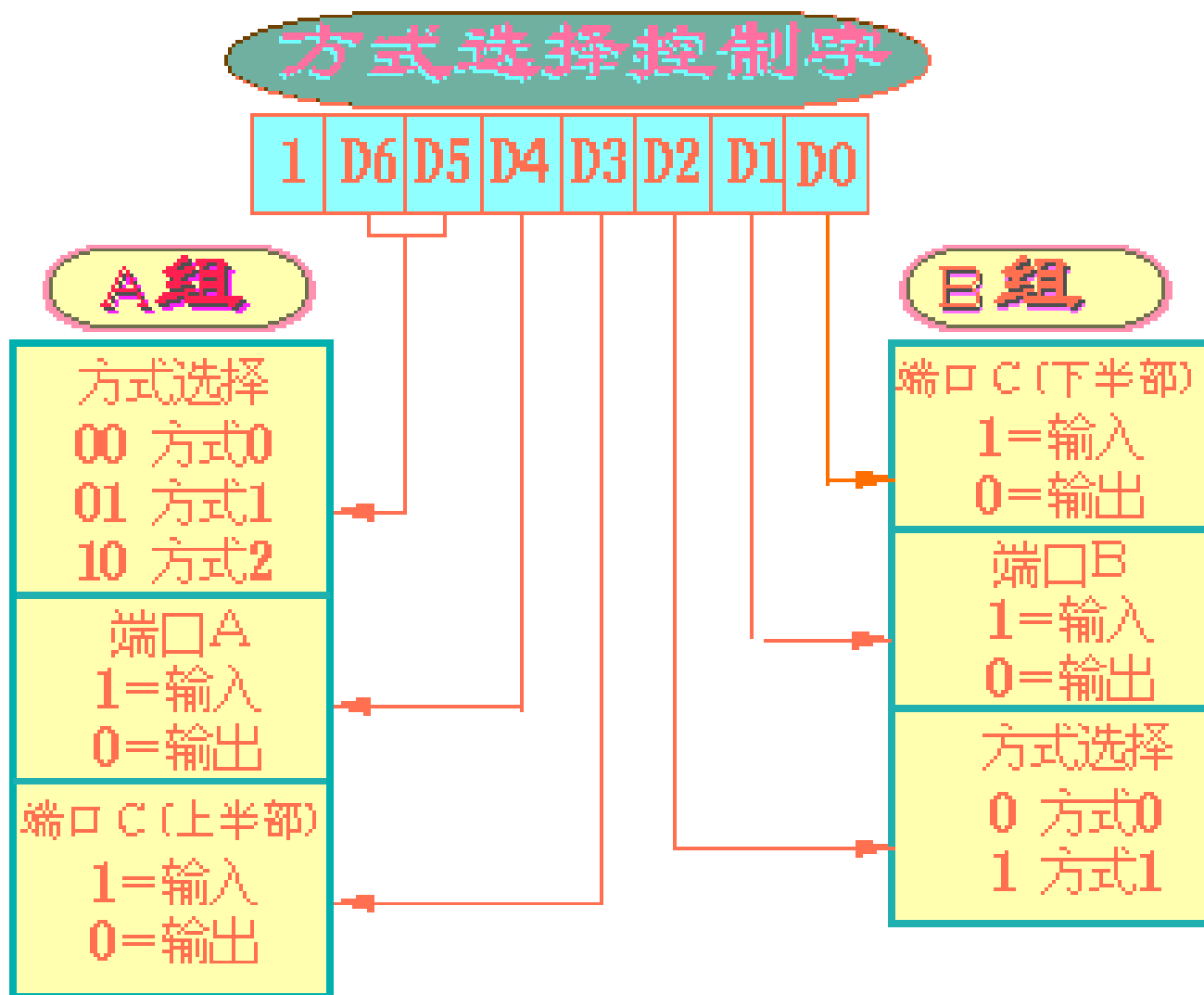

# 1. 写入方式控制字： 示例

- 要求：
  - A端口： 方式1输入
  - C端口上半部： 输出， C口下半部： 输入
  - B端口： 方式0输出
- 方式控制字： 10110001B或B1H
- 初始化的程序段：

```
mov dx,0fffeh    ;假设控制端口为FFFEH
mov al,0b1h      ;方式控制字
out dx,al        ;送到控制端口
```

## 2. 读写数据端口

- 初始化编程后：
  - 当数据端口作为输入接口时，执行输入IN指令将从输入设备得到外设数据
  - 当数据端口作为输出接口时，执行输出OUT指令将把CPU的数据送给输出设备
- 8255A具有锁存输出数据的能力
  - 对输出方式的端口同样可以输入
  - 不是读取外设数据
  - 读取的是上次CPU给外设的数据

## 2. 读写数据端口：示例

- 利用8255A的输出锁存能力，可实现按位输出控制
- 对输出端口B的PB7位置位的程序段：  
    mov dx,0fffah ;B端口假设为FFFAH  
    in al,dx ;读出B端口原输出内容  
    or al,80h;使PB7=1  
    out dx,al;输出新的内容



### 3. 读写端口C

- C端口被分成**两个4位端口**，两个端口只能以方式0工作，可分别选择输入或输出
- 在控制上，**C端口上半部和A端口编为A组**，**C端口下半部和B端口编为B组**

### 3. 读写端口C

- 当A和B端口工作在方式1或方式2时，C端口的部分或全部引脚将被占用
- 其余引脚仍可设定工作在方式0

### 3. 读写端口C

- 对端口C的数据输出有两种办法
- 通过端口C的I/O地址：向C端口直接写入字节数据。这一数据被写进C端口的输出锁存器，并从输出引脚输出，但对设置为输入的引脚无效
- 通过控制端口：向C端口写入位控字，使C端口的某个引脚输出1或0，或置位复位内部的中断允许触发器

# 端口C的位控制字

端口C按位置/复位控制字

0 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

位选择

7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	0	1	0

1=置位  
0=复位


# 端口C的位控制字

- 位控制字写入控制端口
- 特别便于置位复位内部中断允许触发器  
INTE

### 3. 读写端口C

- 读取的C端口数据有两种情况
- 未被A和B端口占用的引脚：将从定义为输入的端口读到引脚输入信息；将从定义为输出的端口读到输出锁存器中的信息
- 被A和B端口占用作为联络线的引脚：将读到反映8255A状态的**状态字**

# 端口C的状态字

 

## 方式1输入

I/O	I/O	IBFA	INTEA	INTRA	INTEB	IBFB	INTRB
-----	-----	------	-------	-------	-------	------	-------

## 方式1输出

$\overline{\text{OBFA}}$	INTEA	I/O	I/O	INTRA	INTEB	$\overline{\text{OBFB}}$	INTRB
--------------------------	-------	-----	-----	-------	-------	--------------------------	-------

## 方式2双向

$\overline{\text{OBFA}}$	INTE1	IBFA	INTE2	INTRA	×	×	×
--------------------------	-------	------	-------	-------	---	---	---

## 10.2 8255A的应用

作为通用的并行接口电路芯片，8255A具有广泛的应用

- 应用在IBM PC/XT微机上
- 应用于打印机接口电路
- 连接简易键盘
- 驱动LED数码管
- .....




## 10.2.1 8255A在IBM PC/XT上的应用

- 工作在基本输入/输出方式0
  - 端口A为方式0输入，用来读取键盘扫描码
  - 端口B工作于方式0输出，例如控制扬声器等
  - 端口C为方式0输入，读取系统状态和配置
- 系统的初始化编程：  

```
mov al,10011001b ;方式控制字99H  
out 63h,al
```


# 打印机接口的信号与时序

 

# 打印机接口的信号与时序

- 主机把数据送给引脚DATA0～DATA7
- 同时送出数据选通信号STROBE\*
- 打印机在BUSY信号线上发出忙信号
- 打印机处理好输入的数据时
  - 撤消忙信号
  - 同时又送出一个响应信号ACK\*

## 10.2.2 用8255A方式0与打印机接口

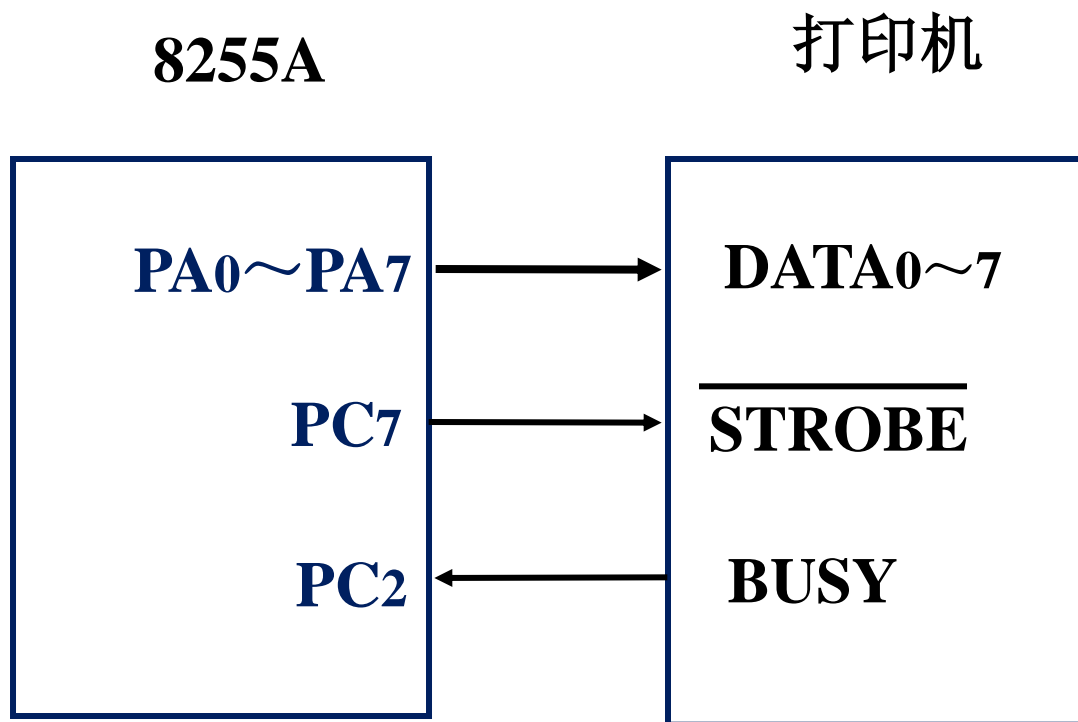

# 8255A的初始化 例10.1

- **mov dx,0fffeh**
- **;控制端口地址: FFFEh**
- **mov al,10000001B**
- **;方式控制字: 81H**
- **out dx,al**
- **;A端口方式0输出, C端口上输出、下输入**
- **mov al,00001111B**
- **;端口C的复位置位控制字, 使PC7=1**
- **out dx,al**

# 打印子程序： 查询 例10.1

- **printc      proc**
- **push ax**
- **push dx**
- **prn:        mov dx,0fffch    ;读取端口C**
- **in al,dx        ;查询打印机状态**
- **and al,04h ;PC2=BUSY=0?**
- **jnz prn**
- **;PC2=1， 打印机忙， 则循环等待**

# 打印子程序：输出 例10.1

- **mov dx,0fff8h**
- **;PC2=0，打印机不忙，则输出数据**
- **mov al,ah**
- **out dx,al ;将打印数据从端口A输出**

# 打印子程序：打印 例10.1


- **mov dx,0fffeh ;从PC7送出控制低脉冲**
- **mov al,00001110B ;置STROBE\*=0**
- **out dx,al**
- **nop ;产生一定宽度的低电平**
- **nop**
- **mov al,00001111B ;置=1**
- **out dx,al**
- **;最终， STROBE\*产生低脉冲信号**




# 打印子程序：返回 例10.1

- **pop dx**
- **pop ax**
- **ret**
- **printc    endp**

## 10.2.3 用8255A方式1与打印机接口

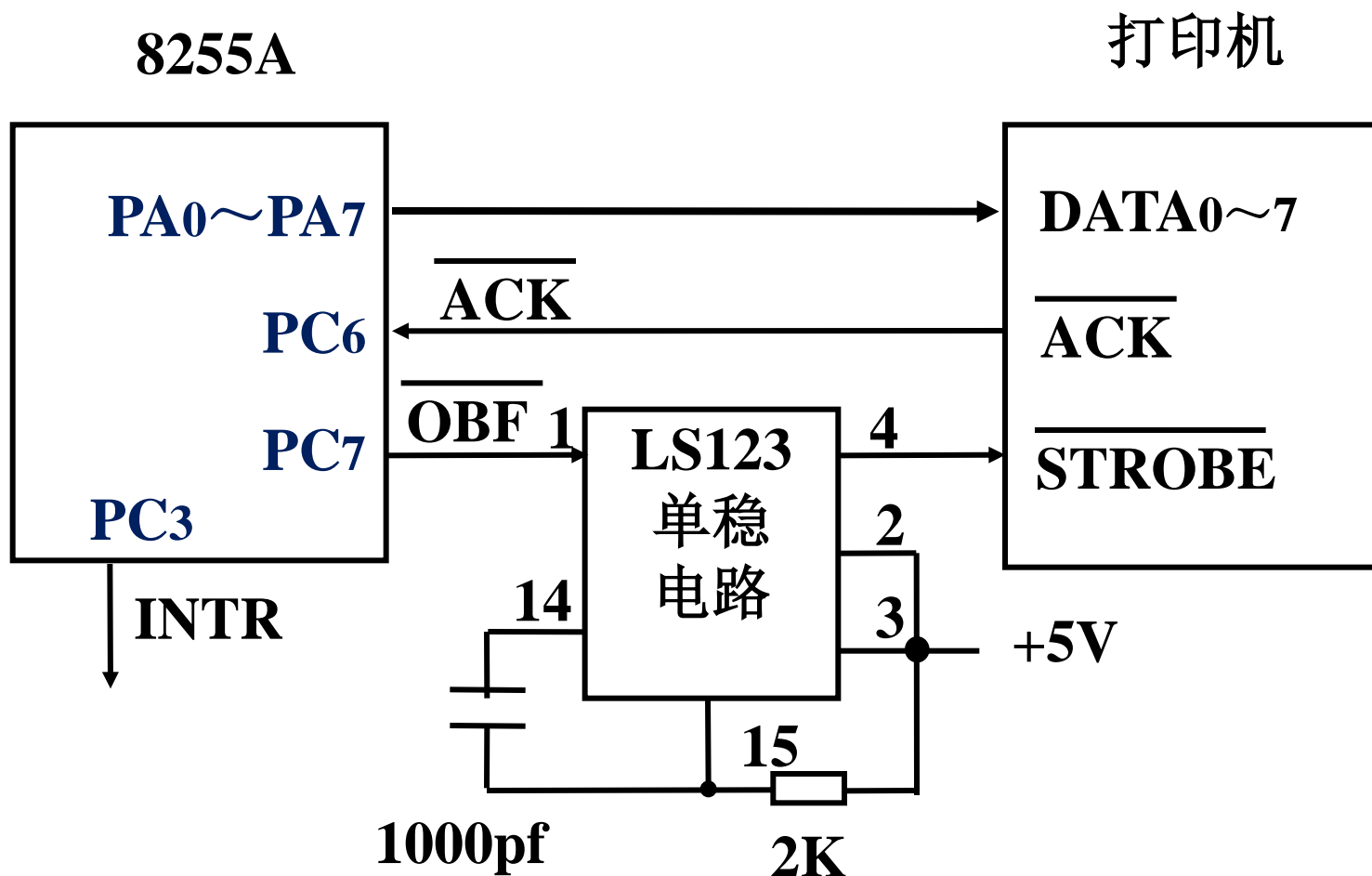

# 8255A方式1与打印机接口时序配合

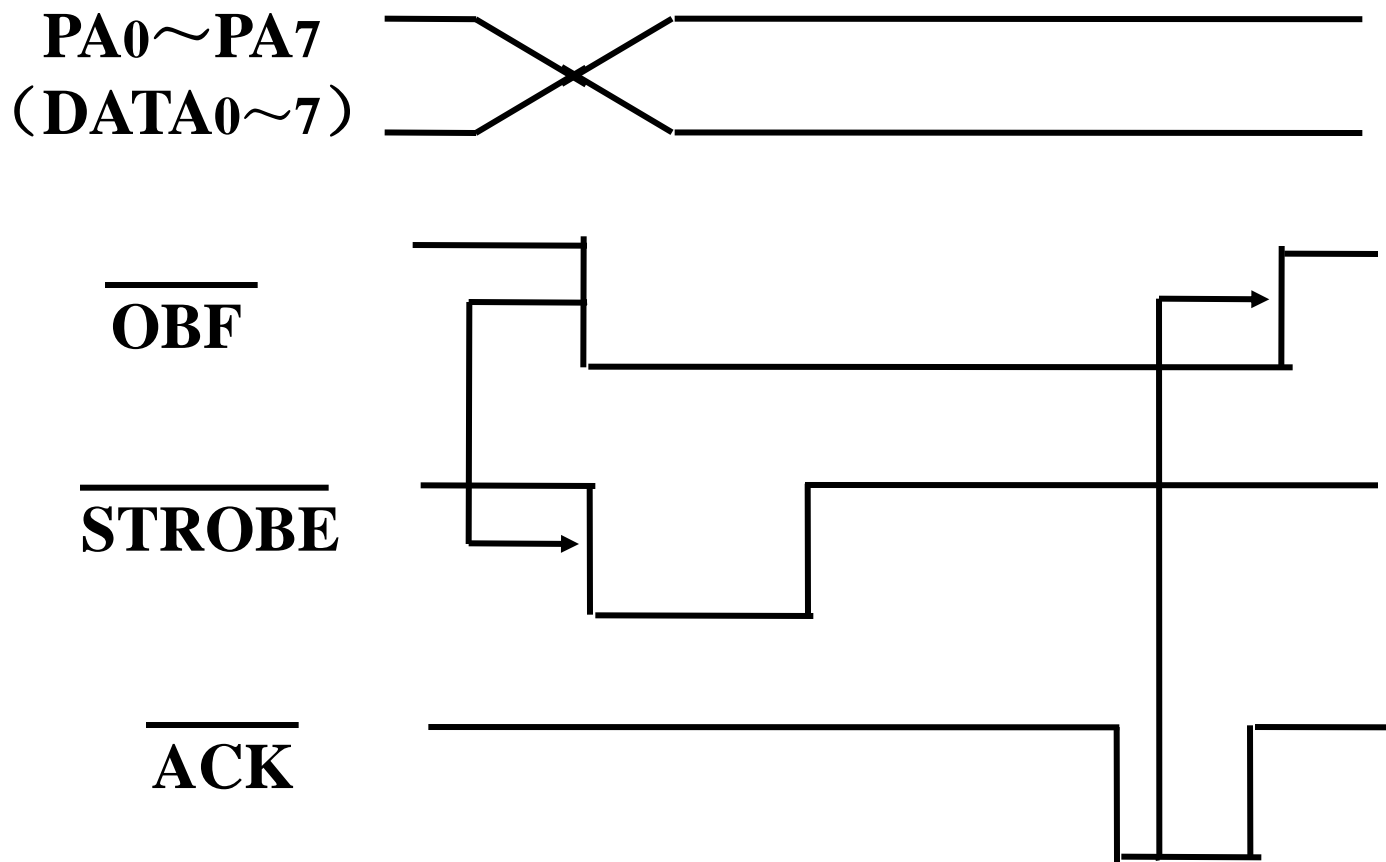

## 8255A的初始化 例10.2

- **mov dx,0fffeh**
- **mov al,0a0h**
- **out dx,al**
- **mov al,0ch**
- **;使INTEA (PC6) 为0, 禁止中断**
- **out dx,al**
- **.....**
- **mov cx,counter ;打印字节数送CX**
- **mov bx,offset buffer ;取字符串首地址**
- **call prints ;调用打印子程序**

# 打印子程序：输出 例10.2

- **prints     proc**
- **push ax     ;保护寄存器**
- **push dx**
- **print1:   mov al,[bx]     ;取一个数据**
- **mov dx,0fff8h**
- **out dx,al   ;从端口A输出**

# 打印子程序： 查询 例10.2

- **mov dx,0fffch**
- **print2: in al,dx**
- **test al,80h**
- **;检测（PC7）为1否？**
- **jz print2**
- **;为0，说明打印机没有响应，继续检测**


# 打印子程序：返回 例10.2

- **inc bx**
- **;为1，说明打印机已接受数据**
- **loop print1**
- **;准备取下一个数据输出**
- **pop dx      ;打印结束，恢复寄存器**
- **pop ax**
- **ret    ;返回**
- **prints    endp**

## 10.2.4 双机并行通信接口

己方（接收）

甲方（发送）

 



# 甲机的初始化 例10.3

- **mov dx,0fffeh**
- **mov al,0a0h**
- **out dx,al**
- **;工作方式字： 端口A方式1输出**
- **mov al,0dh**
- **;使PC6（INTEA）=1， 允许中断**
- **out dx,al**

# 甲机发送程序 例10.3

- **trsmt:    mov dx,0fffch**
- **in al,dx**
- **;查询PC3 (INTRA) =1?**
- **and al,08h**
- **jz trsmt**
- **mov dx,0fff8h    ;发送数据**
- **mov al,ah**
- **out dx,al**

## 乙机的初始化 例10.3

- **mov dx,0fffeh**
- **mov al,98h**
- **out dx,al**
- **;工作方式字： 端口A方式0输入**
- **mov al,01h**
- **;使PC0（ACK\*）=1， 因尚未收到数据**
- **out dx,al**

## 乙机:查询接收 例10.3


- **receive: mov dx,0fffch**
- **in al,dx**
- **;查询PC4 (OBF\*) =0?**
- **and al,10h**
- **jnz receive**
- **mov dx,0fff8h ;接收数据**
- **in al,dx**
- **mov ah,al**

## 乙机：接收响应 例10.3


- **mov dx,0fffeh**
- **mov al,00h** ;使PC0 (ACK\*) =0
- **out dx,al**
- **nop**
- ;适当延时，产生一定宽度的低脉冲
- **nop**
- **mov al,01h** ;使PC0 (ACK\*) =1
- **out dx,al** ;产生低脉冲ACK\*信号

## 10.3 键盘及接口

- 简易键盘工作原理：

 

# 与8255连接的简易矩阵键盘

 

# 判断是否有按键

- **Key0:** `mov al, 00h`
- `mov dx, rowport` ; 行线端口地址
- `out dx, al`
- `mov dx, colport` ; 列线端口地址
- `in al, dx`
- ; 判断是否存在列线为低电平
- `cmp al, 0ffh`
- `jz key0`
- `call delay` ; 防抖动延时, 20ms
- ; 防抖动, 判断延时后按键是否仍然存在
- `in al, dx`
- `cmp al, 0ffh`
- `jz key0`
- .....



# 判断按键是否松开

- **Key1:** `mov al, 00h`
- `mov dx, rowport` ; 行线端口地址
- `out dx, al`
- `mov dx, colport` ; 列线端口地址
- `in al, dx`
- ; 判断是否存在列线为低电平
- `cmp al, 0ffh`
- `jnz key1`
- `call delay` ; 防抖动延时, 20ms
- ; 防抖动, 判断延时后按键是否仍然存在
- `in al, dx`
- `cmp al, 0ffh`
- `jnz key1`
- .....

# 识别按键（扫描法）

- ; 上接按键判断程序片段
- ; 若有按键，执行以下程序
- mov cx, 8
- mov ah, 0feh
- key2: mov al, ah
- mov dx, rowport
- out dx, al                   ; 仅扫描一行
- mov dx, colport
- in al, dx                   ; 读取此行列状态

# 识别按键（扫描法）

- `cmp al, 0ffh`
- `jnz key3` ; 存在按键则转移
- `rol ah, 1`
- `loop key2`
- `jmp key0`
- `key3: .....` ; 按键处理
- `jmp key0`

# 识别按键（反转法）

- ; 请自行添加防抖动功能
- key2: mov al, 00h
- mov dx, rowport
- out dx, al
- mov dx, colport
- in al, dx
- cmp al, 0ffh
- jz key2 ; 无按键则循环等待

# 识别按键（反转法）

- `push ax` ; 保护列状态
- `push ax`
- `.....` ; 交换行列口输入、输出性质
- `mov dx, colport`
- `pop ax` ; 恢复列状态
- `out dx, al` ; 按列进行扫描
- `mov dx, rowport`
- `in al, dx` ; 读取行状态

# 识别按键（反转法）


- `pop bx` ; 恢复列状态
- `mov ah, bl` ; 组合行列状态
- `.....` ; 按键处理

## 10.4 LED数码管及其接口

- 发光二极管LED是最简单的显示设备
- 由7段LED就可以组成的LED数码管
- LED数码管广泛用于单板微型机、微型机控制系统及数字化仪器中
- LED数码管可以显示内存地址和数据等
 
# 1. LED数码管的工作原理


- 主要部分是7段发光管
- 顺时针分别称为a、b、c、d、e、f、g
- 有的产品还附带有一个小数点h
- 通过7个发光段的不同组合
  - 主要显示0~9
  - 也可显示A~F（16进制数）
  - 还可显示个别特殊字符：—、P






# LED数码管的结构


共阳极

 

共阴极

 

## 2. 单个LED数码管的显示

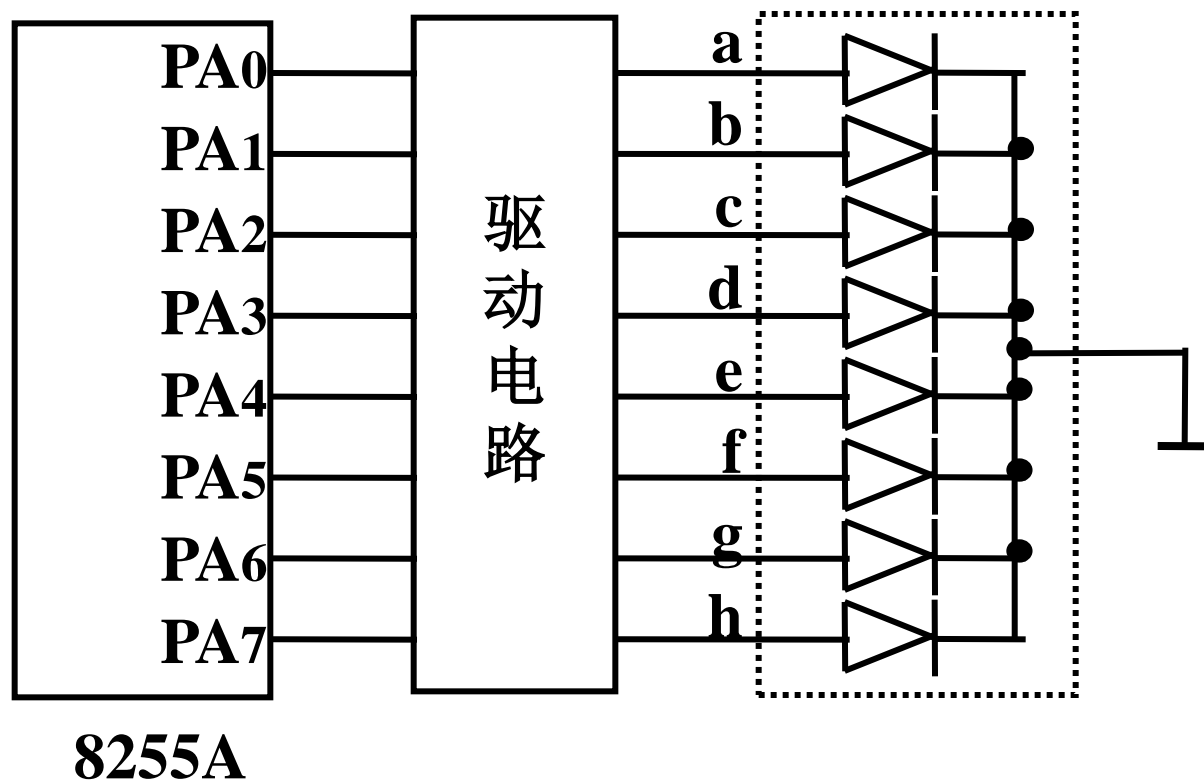


# 单个数码管的显示 软件译码


- **LEDtb db 3fh,06h,5bh,..... ;显示代码表**
- **.....**
- **mov al,1 ;AL←要显示的数字**
- **mov bx,offset LEDtb**
- **xlat**
- **;换码: AL←DS:[BX+AL]**
- **mov dx,port**
- **out dx,al ;输出显示**
 
### 3. 多个LED数码管的显示

- 8个数码管：用2个8位输出端口控制
- 硬件上用公用的驱动电路来驱动各数码管
- 软件上用扫描方法实现数码显示




# 位控制端口电路

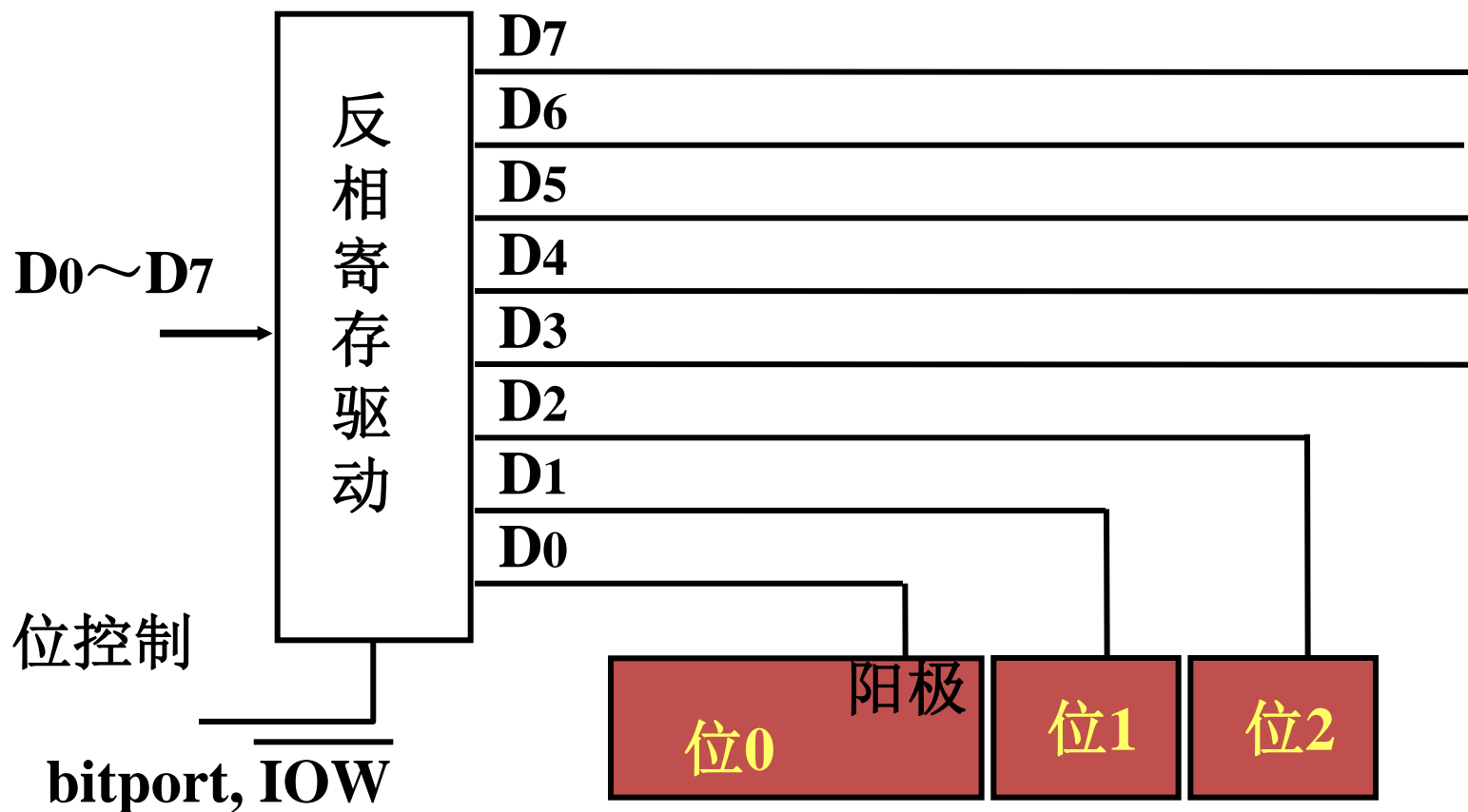

 
# 位控制端口作用

- 控制哪个（**位**）数码管显示
- 当位控制端口的控制码某位为低电平时，经反相驱动，便在相应数码管的阳极加上了高电平，这个数码管就可以显示数据
- 位控制： **$D_i=0$** ，相应位发光




# 段控制端口电路

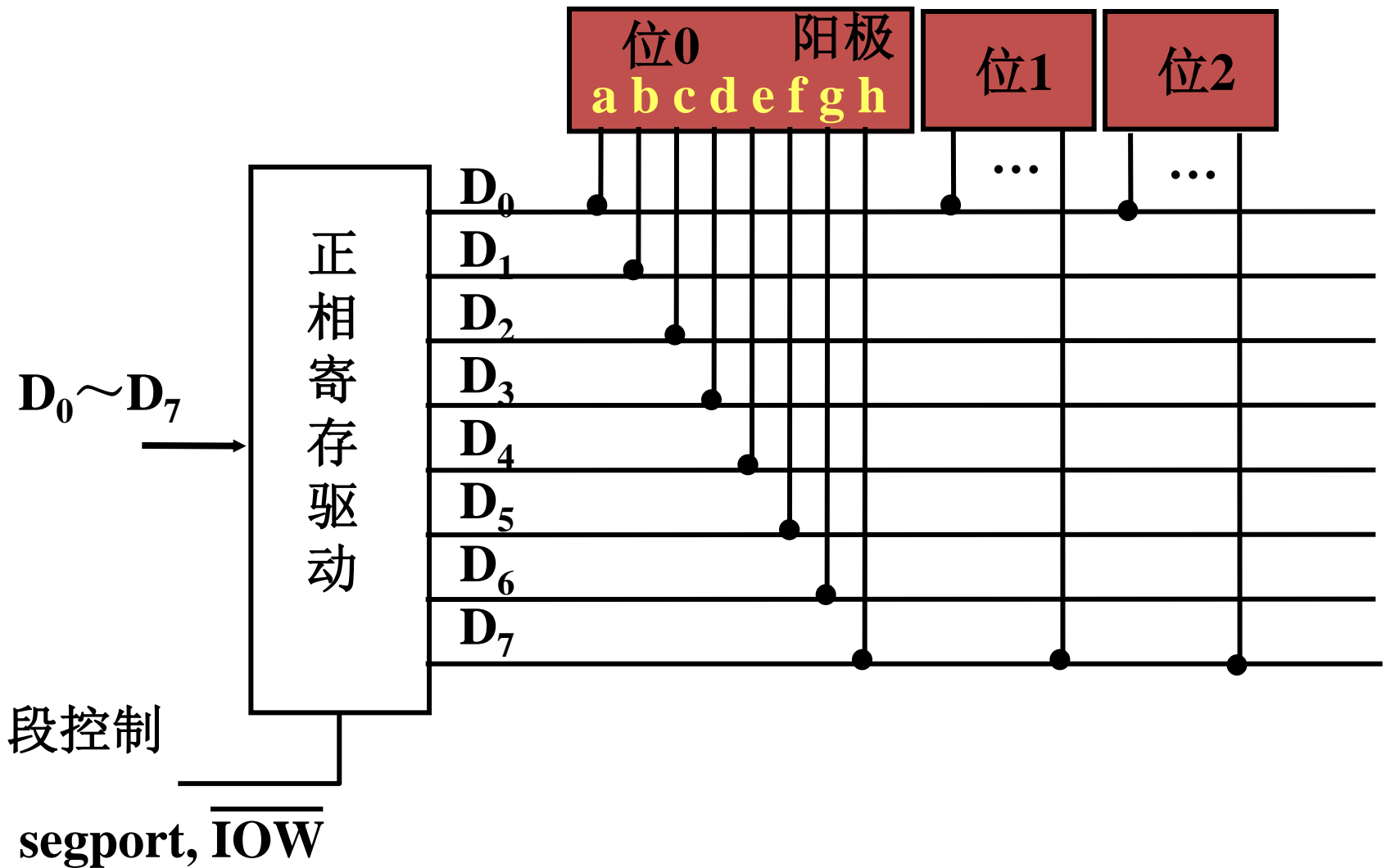
 
# 段控制端口作用

- 控制哪个**段**显示，决定具体显示什么数码
- 段控制端口送出显示代码到数码管相应段
- 此端口由8个数码管共用
- 段控制： **$D_i=0$** ，相应段发光
- 通过位、段控制端口的共同作用
- 才能确定哪个**数码管**显示什么**数码**





# 数码缓冲区 例10.4

- `;`数据段
- `LEDdt db 8 dup(0)` `;`数码缓冲区
- `;`主程序
- `mov si,offset LEDdt`
- `call LEDdisp` `;`调用显示子程序

# 获取显示代码 例10.4

- **LEDdisp**    **proc**
- **push ax**
- **push bx**
- **push dx**
- **mov bx,offset LEDtb**
- **mov ah,0feh**            ;指向最左边数码管
- **LED1:**      **lodsb** ;取出要显示的数字
- **xlat cs:LEDtb**
- ;得到显示代码: **AL←CS:[BX+AL]**

# 数码显示 例10.4

- **mov dx,segport ;segport为段控制端口**
- **out dx,al ;送出段码**
- **mov al,ah ;取出位显示代码**
- **mov dx,bitport ;bitport为位控制端口**
- **out dx,al ;送出位码**
- **call delay ;实现数码管延时显示**

# 显示下位数码 例10.4

- `rol ah,1` ;指向下一个数码管
- `cmp ah,0feh`;最右边的数码管?
- `jnz LED1` ;显示下一个数字
- `pop dx`
- `pop bx`
- `pop ax`
- `ret` ;8位数码管都显示
- `LEDtb db 0c0h,0f9h, .....`
- `LEDdisp endp`

# 软件延时 例10.4

- **timer = 10 ;延时常量**
- **delay proc**
- **push bx**
- **push cx**
- **mov bx,timer**
- **;外循环: timer确定的次数**
- **delay1: xor cx,cx**
- **delay2: loop delay2**
- **;内循环: 65536次循环**

# 软件延时 例10.4

- **dec bx**
- **jnz delay1**
- **pop cx**
- **pop bx**
- **ret**
- **delay endp**
- ; 通过控制重复频率和延时时间就
- ; 可以得到各种显示效果

## 10.5 并行打印机接口

- 一般采用Centronics标准接口或其简化接口
- Centronics接口是的一个并行接口协议
- 这个协议规定了36脚簧式插头座和信号含义
- 其中前11条线是关键信号，他们是8条数据线、3条联络线（选通、响应和打印机忙）
- 还有一些特殊控制线、状态线
- PC系列机的并行打印机接口是一个25针插口

# 1. 控制打印机的输出信号

- **SLCTIN\***选择输入——相当于打印机选中信号
- **INIT\***初始化——使打印机被复位成初始状态
- **AUTOFEEDXT\***自动走纸——使打印机打印后自动走纸一行
- **STROBE\***选通——用于使打印机接收数据的选通信号。负脉冲的宽度在接收端应大于 $0.5\mu\text{s}$ ，数据才可靠地存入打印机数据缓冲区



## 2. 反映打印机状态的输入信号


- **BUSY忙**——表示打印机不能接收数据
- **ACK\*响应**——打印机接收一个数据字节后就回送一个响应的负脉冲信号（脉宽约为 $5\mu\text{s}$ ），表示打印机已准备好接收新数据
- **PE纸用完**——说明打印机无纸
- **SLCT选择**——表示处于联机选中状态
- **ERROR\*错误**——当打印机处于无纸、脱机或错误状态之一时，这个信号变为低电平

### 3. 输出数据线

- DATA0～DATA7——8位并行数据信号线
- 打印数据通过它们送至打印机
- 8位数据的可靠输出通过选通STROBE\*、响应ACK\*和忙BUSY三个联络信号控制



# 打印机时序

 

# 第10章教学要求

- 1. 掌握8255A的结构特点和引脚功能
- 2. 掌握8255A的各种工作方式、编程及方式0/1的应用

# 第10章教学要求

- 4. 掌握LED数码管的工作原理和多位显示方法